

Curso de
ARDUINO
Automação e Robótica

Aula 77

Prof. Ms. Cássio Agnaldo Onodera




Controlando uma Lâmpada por comandos de Voz



Arduino x Voz x Rele/Lâmpada

- Esquema

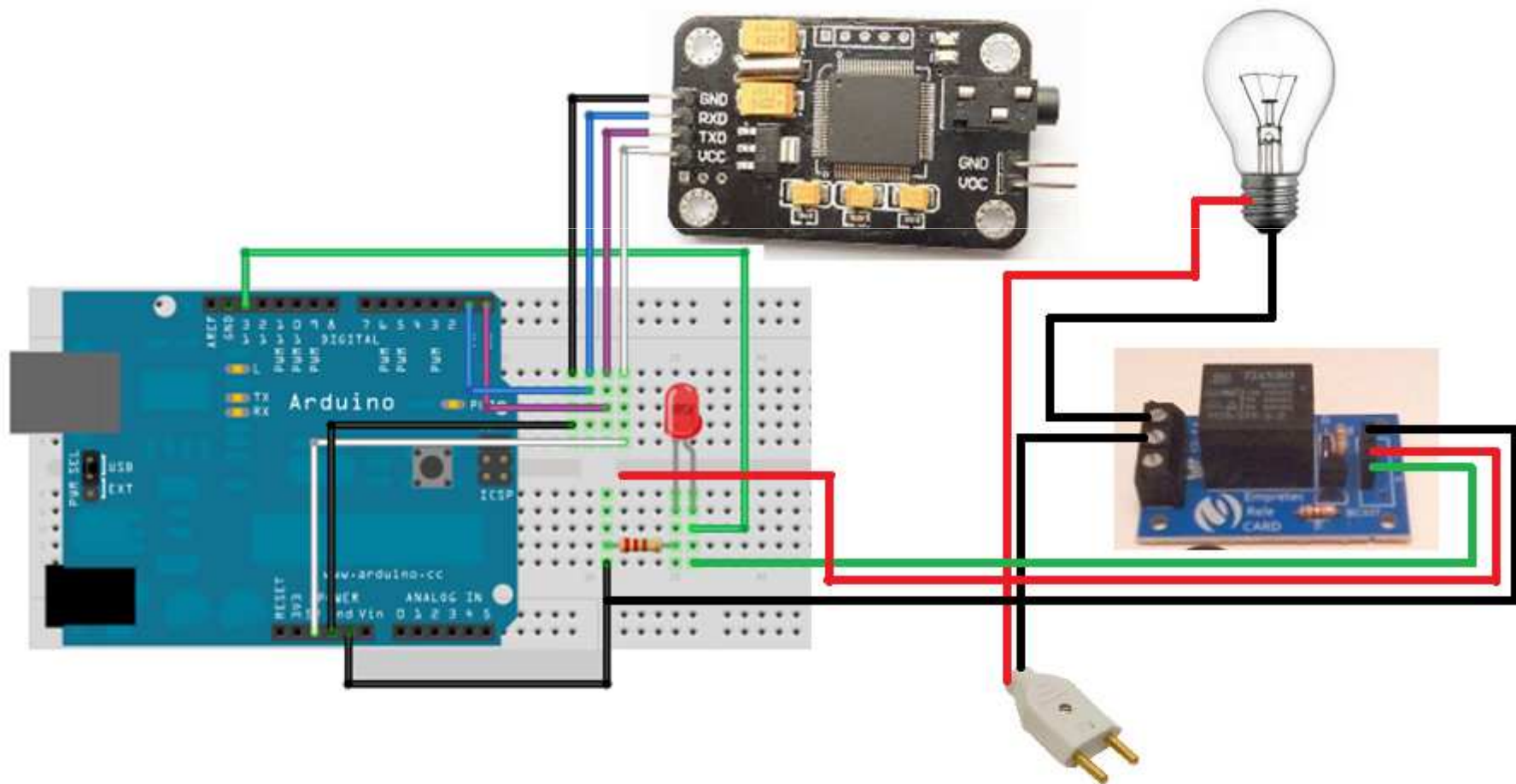



Arduino x Voz x Rele/Lâmpada

- Após a montagem do circuito, diga as instruções:
 - Liga
 - Desliga
 - Mais
 - Menos
 - Menos
 - Menos