

Curso de
ARDUINO
Automação e Robótica
Aula 18

Prof. Ms. Cássio Agnaldo Onodera


Realização:





Chave Táctil (Push Button)

- Também conhecida como *Push Button* ou Chave de Toque
- Fecha contato quando pressionada

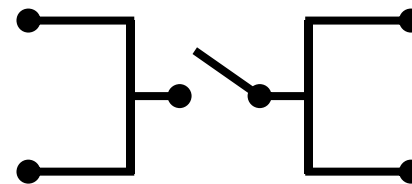

Experiência 5

Acende LED com botão



Experiência 5 – Acende LED com botão



- Materiais necessários:
 - Arduino
 - Protoboard
 - Fios de conexão
 - Botão táctil
 - Resistor de 10k
 - LED
 - Resistor de 220 ohm
- Função:
 - Acender o LED se o botão for pressionado

- Esquema:

