

Curso de
ARDUINO
Automação e Robótica
Aula 40

Prof. Ms. Cássio Agnaldo Onodera

Realização:





Experiência 15

Controlando Lâmpada




Experiência 15 – Lâmpada



- Materiais necessários:
 - Arduino
 - Protoboard
 - Fios de conexão
 - Placa Tomad@ (Relé, Transistor, Diodo)
 - Bateria de 12v (ou fonte)
 - Lâmpada de 127 volts
 - Tomada de 127 volts
- Função:
 - Piscar Lâmpada

- Placa Tomad@

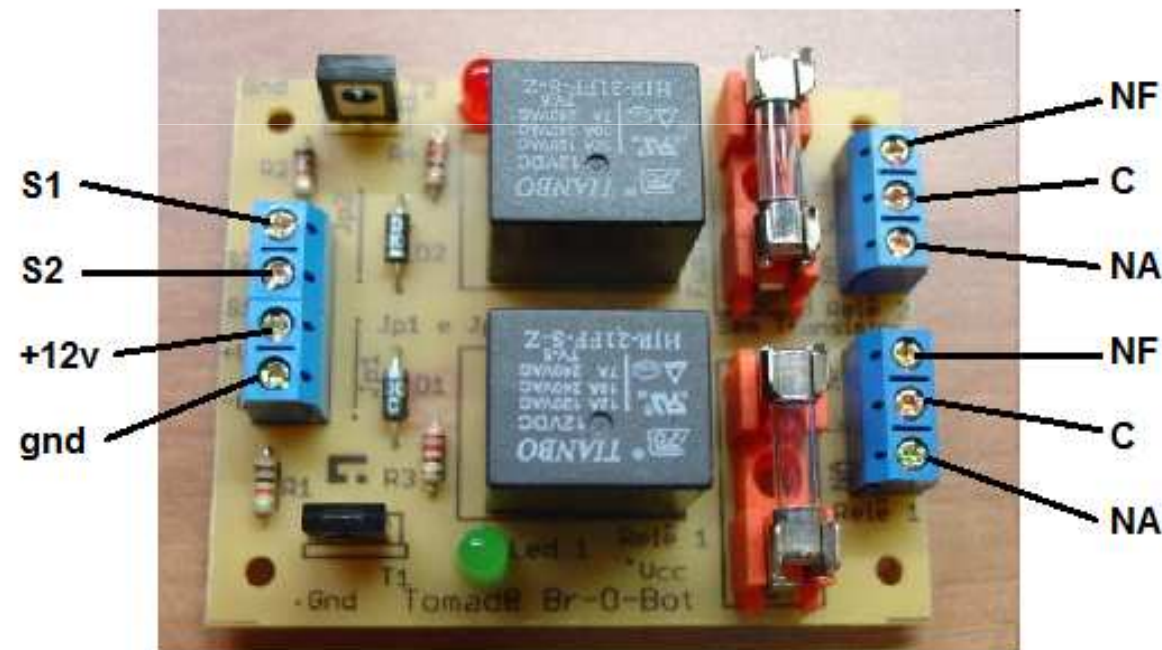

Experiência 15 – Lâmpada

